

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA	5
Ć w i c z e n i e 1 - JEDNOFAZOWY UKŁAD TYRYSTOROWY	7
Ć w i c z e n i e 2 - UKŁAD NAPĘDOWY PRĄDU STAŁEGO Z PRZEKSZTAŁTNIKIEM TYRYSTOROWYM 3T-3D	28
Ć w i c z e n i e 3 - TYRYSTOROWY UKŁAD STEROWANIA IMPULSOWEGO PRĄDU STAŁEGO - PRZEKSZTAŁTNIK IMPULSOWY	38
Ć w i c z e n i e 4 - UKŁAD NAPĘDOWY NAWROTNY PRĄDU STAŁEGO Z PRZEKSZTAŁTNIKAMI TYRYSTOROWYMI 4T	45
Ć w i c z e n i e 5 - ZALEŻNOŚCI ENERGETYCZNE W TYRYSTOROWYCH UKŁADACH NAPĘDOWYCH PRĄDU STAŁEGO	58
Ć w i c z e n i e 6 - UKŁADY NAPĘDOWE PRĄDU STAŁEGO Z TRÓJFAZOWYMI PRZEKSZTAŁTNIKAMI TYRYSTOROWYMI 3T i 6T	72
Ć w i c z e n i e 7 - JEDNOFAZOWY NIEZALEŻNY FAŁOWNIK RÓWNOLEGŁY	90
Ć w i c z e n i e 8 - TRÓJFAZOWY NIEZALEŻNY FAŁOWNIK NAPIĘCIOWY	104
Ć w i c z e n i e 9 - UKŁAD NAPĘDOWY PRĄDU PRZEMIENNEGO Z TRÓJFAZOWYM FAŁOWNIKIEM PRĄDOWYM	112
Ć w i c z e n i e 10 - TYRYSTOROWA REGULACJA PRĘDKOŚCI SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO PIERŚCIENIOWEGO	126