

WSTĘP	5
1. Badanie dwójnika źródłowego prądu stałego	7
1.1. Podstawy teoretyczne ćwiczenia	7
1.2. Badania laboratoryjne	15
1.3. Przykładowe pytania i polecenia sprawdzające	21
2. Badanie obwodów prądu harmonicznego	27
2.1. Podstawy teoretyczne ćwiczenia	27
2.2. Badania laboratoryjne	40
2.3. Przykładowe pytania i polecenia sprawdzające	47
3. Badanie prostych obwodów rezonansowych	49
3.1. Podstawy teoretyczne ćwiczenia	49
3.2. Badania laboratoryjne	60
3.3. Przykładowe pytania i polecenia sprawdzające	65
4. Badanie charakterystyk częstotliwościowych układu elektrycznego	67
4.1. Podstawy teoretyczne ćwiczenia	67
4.2. Badania laboratoryjne	82
4.3. Przykładowe pytania i polecenia sprawdzające	87
5. Badanie stanów nieustalonych w układach liniowych	89
5.1. Podstawy teoretyczne ćwiczenia	89
5.2. Badania laboratoryjne	101
5.3. Przykładowe pytania i polecenia sprawdzające	107
LITERATURA	111